
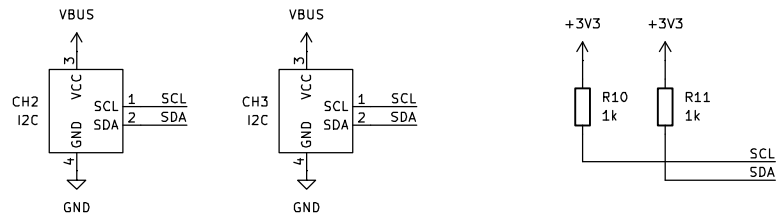



Host Port

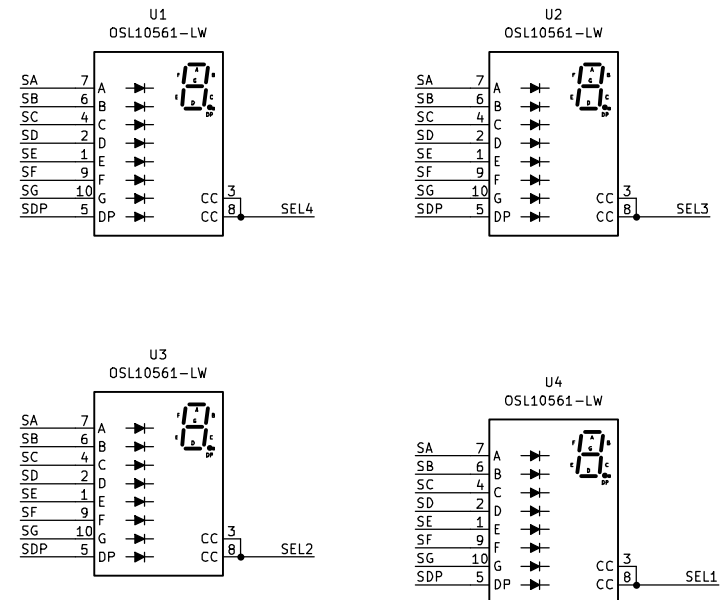


7Seg LEDs




Power Select

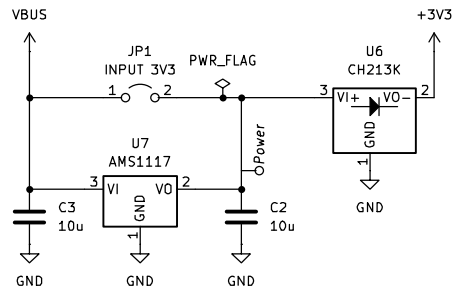

MCU

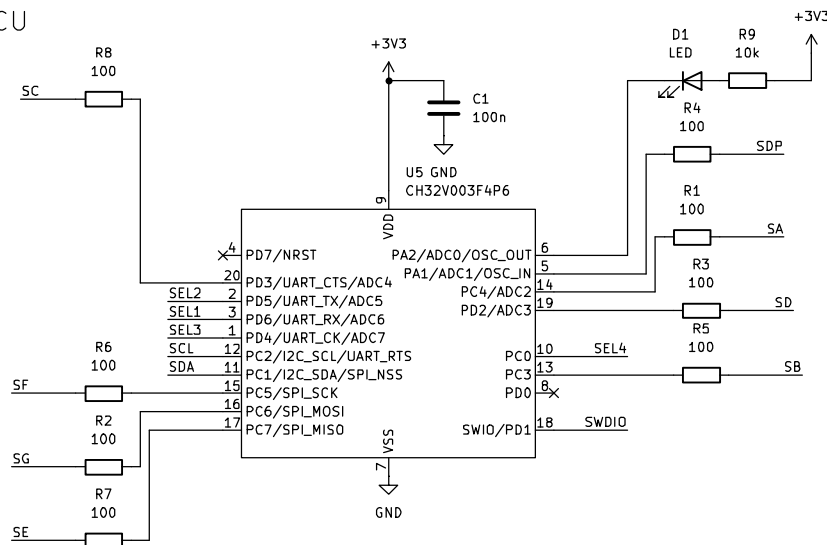

MCU Debug Port

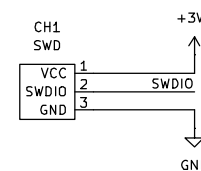

- メモ
- GPIOだけで4つドライブできるか？ MOSFETを経由する必要があるか？
 - > 大丈夫そう！
 - 前に抵抗はあるかどうか。3.3Vだしなくても良い？
 - > 直接でもよさそうだが、一応抵抗入れておこう
 - 各モジュール毎に電流制限抵抗が必要か？ 4つまとめて1個で良いか。
 - > それぞれ別のタイミングで流すので1個でよさそう